

Logika cyfrowa

Wykład 3: układy arytmetyczne

Marek Materzok


11 marca 2024

Dodawanie liczb binarnych

Układ dodający dwie cyfry binarne:

$$\begin{array}{r} a \\ + \quad b \\ \hline c \quad s \end{array}$$

a	b	c_o	s
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

 


$$\begin{aligned} s &= a \oplus b \\ c_o &= ab \end{aligned}$$

Półsumator

Układ dodający dwie cyfry binarne:

$$\begin{array}{r} a \\ + \quad b \\ \hline c \quad s \end{array} \qquad \begin{array}{r} 0 \\ + \quad 0 \\ \hline \end{array}$$

a	b	c_o	s
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

 


$$\begin{aligned} s &= a \oplus b \\ c_o &= ab \end{aligned}$$

Półsumator

Układ dodający dwie cyfry binarne:

$$\begin{array}{r} a \\ + \quad b \\ \hline c \quad s \end{array} \qquad \begin{array}{r} 0 \\ + \quad 0 \\ \hline 0 \quad 0 \end{array}$$

a	b	c_o	s
0	0	0	0
0	1		
1	0		
1	1		

 

$$\begin{aligned} s &= a \oplus b \\ c_o &= ab \end{aligned}$$

Półsumator


Układ dodający dwie cyfry binarne:

$$\begin{array}{r} a \\ + b \\ \hline c \quad s \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0 \\ + 0 \\ \hline 0 \quad 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0 \\ + 1 \\ \hline \end{array}$$

a	b	c_o	s
0	0	0	0
0	1		
1	0		
1	1		

 

$$s = a \oplus b$$

$$c_o = ab$$


Układ dodający dwie cyfry binarne:

$$\begin{array}{r} a \\ + b \\ \hline c \quad s \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0 \\ + 0 \\ \hline 0 \quad 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0 \\ + 1 \\ \hline 0 \quad 1 \end{array}$$

a	b	c_o	s
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0		
1	1		

 

$$s = a \oplus b$$

$$c_o = ab$$

Półsumator

Układ dodający dwie cyfry binarne:


$$\begin{array}{r} a \\ + b \\ \hline c \quad s \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0 \\ + 0 \\ \hline 0 \quad 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0 \\ + 1 \\ \hline 0 \quad 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ + 0 \\ \hline \end{array}$$

a	b	c_o	s
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0		
1	1		

 

$$s = a \oplus b$$

$$c_o = ab$$

Układ dodający dwie cyfry binarne:


$$\begin{array}{r} a \\ + \quad b \\ \hline c \quad s \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0 \\ + \quad 0 \\ \hline 0 \quad 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0 \\ + \quad 1 \\ \hline 0 \quad 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ + \quad 0 \\ \hline 0 \quad 1 \end{array}$$

a	b	c_o	s
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1		

 

$$s = a \oplus b$$

$$c_o = ab$$

Półsumator

Układ dodający dwie cyfry binarne:

$$\begin{array}{r} a \\ + b \\ \hline c \quad s \end{array}$$


$$\begin{array}{r} 0 \\ + 0 \\ \hline 0 \quad 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0 \\ + 1 \\ \hline 0 \quad 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ + 0 \\ \hline 0 \quad 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ + 1 \\ \hline \end{array}$$

a	b	c_o	s
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1		

 

$$s = a \oplus b$$

$$c_o = ab$$

Układ dodający dwie cyfry binarne:

$$\begin{array}{r} a \\ + b \\ \hline c \quad s \end{array}$$


$$\begin{array}{r} 0 \\ + 0 \\ \hline 0 \quad 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0 \\ + 1 \\ \hline 0 \quad 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ + 0 \\ \hline 0 \quad 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ + 1 \\ \hline 1 \quad 0 \end{array}$$

a	b	c_o	s
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

 

$$s = a \oplus b$$

$$c_o = ab$$

Pełny sumator

a	b	c	c_o	s
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

		yz			
		00	01	11	10
x	0	0	1	0	1
	1	1	0	1	0

		yz			
		00	01	11	10
x	0	0	0	1	0
	1	0	1	1	1

Pełny sumator


a	b	c	c_o	s
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

		yz			
		00	01	11	10
x	0	0	1	0	1
	1	1	0	1	0

		yz			
		00	01	11	10
x	0	0	0	1	0
	1	0	1	1	1

Pełny sumator

a	b	c	c_o	s
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

 


$$s = a \oplus b \oplus c$$

$$c_o = ab + ac + bc$$

Pełny sumator z półsumatorów

a	b	c	c_o	s
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

 

Sumator szeregowy


$$\begin{array}{rccccccccc} & & a_3 & a_2 & a_1 & a_0 & & & & \\ + & & b_3 & b_2 & b_1 & b_0 & & & & \\ \hline c_4 & s_3 & s_2 & s_1 & s_0 & & & & & \end{array}$$

Sumator szeregowy

$$\begin{array}{rccccccccc} & c_4 & & c_3 & & c_2 & & c_1 & & c_0 \\ & & & a_3 & & a_2 & & a_1 & & a_0 \\ + & & & b_3 & & b_2 & & b_1 & & b_0 \\ \hline c_4 & & s_3 & & s_2 & & s_1 & & s_0 \end{array}$$

Sumator szeregowy
 
$$\begin{array}{r} c_4 \quad c_3 \quad c_2 \quad c_1 \quad c_0 \\ \quad a_3 \quad a_2 \quad a_1 \quad a_0 \\ + \quad b_3 \quad b_2 \quad b_1 \quad b_0 \\ \hline c_4 \quad s_3 \quad s_2 \quad s_1 \quad s_0 \end{array}$$



Liczby ujemne – znak-moduł

- Najbardziej znaczący bit określa znak, pozostałe bity – moduł (wartość bezwzględna).

s	b_2	b_1	b_0
-----	-------	-------	-------

$$(2)_{10} = 0010, (-2)_{10} = 1010$$

- Łatwa zmiana znaku – negacja bitu znaku.
- Dwie reprezentacje zera – $000 \dots 0$ i $100 \dots 0$
- Trudne dodawanie:
 - Jeśli obie liczby mają ten sam znak, dodajemy moduły.
 - Jeśli mają różne znaki, wynikowy znak jest taki, jak znak liczby o **większym** module. Moduły odejmujemy mniejszy od większego.

Przykład – znak-moduł

-5 (1101) i 2 (0010)

odejmujemy moduły:

$$\begin{array}{r} 1 \ 0 \ 1 \\ - \ 0 \ 1 \ 0 \\ \hline 0 \ 1 \ 1 \end{array}$$

Wynik: -3 (1011)

Przykład – znak-moduł

-5 (1101) i 2 (0010)

odejmujemy moduły:

$$\begin{array}{r} 1 \ 0 \ 1 \\ - \ 0 \ 1 \ 0 \\ \hline 0 \ 1 \ 1 \end{array}$$

Wynik: -3 (1011)

5 (0101) i -2 (1010)

odejmujemy moduły:

$$\begin{array}{r} 1 \ 0 \ 1 \\ - \ 0 \ 1 \ 0 \\ \hline 0 \ 1 \ 1 \end{array}$$

Wynik: 3 (0011)

Przykład – znak-moduł

-5 (1101) i 2 (0010)
odejmujemy moduły:

$$\begin{array}{r} 1 \ 0 \ 1 \\ - \ 0 \ 1 \ 0 \\ \hline 0 \ 1 \ 1 \end{array}$$

Wynik: -3 (1011)

5 (0101) i -2 (1010)
odejmujemy moduły:

$$\begin{array}{r} 1 \ 0 \ 1 \\ - \ 0 \ 1 \ 0 \\ \hline 0 \ 1 \ 1 \end{array}$$

Wynik: 3 (0011)

-5 (1101) i -2 (1010)
dodajemy moduły:

$$\begin{array}{r} 1 \ 0 \ 1 \\ + \ 0 \ 1 \ 0 \\ \hline 1 \ 1 \ 1 \end{array}$$

Wynik: -7 (1111)

Liczby ujemne – kod uzupełnień do jedności

- Najbardziej znaczący bit określa znak.

Reprezentacją liczby $-n$ w k bitach jest $2^k - 1 - n$.

$$(2)_{10} = 0010, (-2)_{10} = 1101$$

- Łatwa zmiana znaku – negacja **wszystkich** bitów.

$$(2^k - 1)_{10} = (\underbrace{11 \dots 1}_k)_2$$

- Dwie reprezentacje zera – $00 \dots 0$ i $11 \dots 1$
- Komplikacja z dodawaniem – czasem potrzebna jest korekta wyniku

Przykład – kod uzupełnień do jedności

-5 (1010) i 2 (0010)

$$\begin{array}{rcccc} & 1 & 0 & 1 & 0 \\ + & 0 & 0 & 1 & 0 \\ \hline & 1 & 1 & 0 & 0 \end{array}$$

Wynik: -3 (1100)

Przykład – kod uzupełnień do jedności

-5 (1010) i 2 (0010)

$$\begin{array}{rcccc} & 1 & 0 & 1 & 0 \\ + & 0 & 0 & 1 & 0 \\ \hline & 1 & 1 & 0 & 0 \end{array}$$

Wynik: -3 (1100)

5 (0101) i -2 (1101)

$$\begin{array}{rcccc} & 0 & 1 & 0 & 1 \\ + & 1 & 1 & 0 & 1 \\ \hline & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}$$

Przykład – kod uzupełnień do jedności

-5 (1010) i 2 (0010)

$$\begin{array}{rcccc} & 1 & 0 & 1 & 0 \\ + & 0 & 0 & 1 & 0 \\ \hline & 1 & 1 & 0 & 0 \end{array}$$

Wynik: -3 (1100)

5 (0101) i -2 (1101)

$$\begin{array}{rcccc} & 0 & 1 & 0 & 1 \\ + & 1 & 1 & 0 & 1 \\ \hline & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ \hookrightarrow & & & & & 1 \\ \hline & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}$$

Wynik: 3 (0011)

Przykład – kod uzupełnień do jedności

-5 (1010) i 2 (0010)

$$\begin{array}{r} 1 \ 0 \ 1 \ 0 \\ + \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \\ \hline 1 \ 1 \ 0 \ 0 \end{array}$$

Wynik: -3 (1100)

5 (0101) i -2 (1101)

$$\begin{array}{r} 0 \ 1 \ 0 \ 1 \\ + \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \\ \hline 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \\ \hookrightarrow 1 \\ \hline 0 \ 0 \ 1 \ 1 \end{array}$$

Wynik: 3 (0011)

-5 (1010) i -2 (1101)

$$\begin{array}{r} 1 \ 0 \ 1 \ 0 \\ + \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \\ \hline 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \end{array}$$

Wynik: -7 (1000)

Przykład – kod uzupełnień do jedności

-5 (1010) i 2 (0010)

$$\begin{array}{rcccc} & 1 & 0 & 1 & 0 \\ + & 0 & 0 & 1 & 0 \\ \hline & 1 & 1 & 0 & 0 \end{array}$$

Wynik: -3 (1100)

5 (0101) i -2 (1101)

$$\begin{array}{rcccc} & 0 & 1 & 0 & 1 \\ + & 1 & 1 & 0 & 1 \\ \hline & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ \hookrightarrow & & & & 1 \\ \hline & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}$$

Wynik: 3 (0011)

-5 (1010) i -2 (1101)

$$\begin{array}{rcccc} & 1 & 0 & 1 & 0 \\ + & 1 & 1 & 0 & 1 \\ \hline & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ \hookrightarrow & & & & 1 \\ \hline & 1 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

Wynik: -7 (1000)

Liczby ujemne – kod uzupełnień do dwóch

- Reprezentacją liczby $-n$ w k bitach jest $2^k - n$.
 $(2)_{10} = 0010$, $(-2)_{10} = 1110$
- Zmiana znaku – negacja wszystkich bitów i **dodanie jedynki**.
 $2^k - n = (2^k - 1 - n) + 1$
- Tylko jedna reprezentacja zera, ale
- Istnieje liczba bez przeciwnej, -2^{k-1} :
 $(-2^{k-1})_{10} = (2^k - (2^{k-1}))_{10} = (2^{k-1})_1 0 = 10 \dots 0$
- Dodawanie takie samo, jak dodawanie bez znaku

Przykład – kod uzupełnień do dwóch

-5 (1011) i 2 (0010)

$$\begin{array}{rcccc} & 1 & 0 & 1 & 1 \\ + & 0 & 0 & 1 & 0 \\ \hline & 1 & 1 & 0 & 1 \end{array}$$

Wynik: -3 (1101)

Przykład – kod uzupełnień do dwóch

-5 (1011) i 2 (0010)

$$\begin{array}{rcccc} & 1 & 0 & 1 & 1 \\ + & 0 & 0 & 1 & 0 \\ \hline & 1 & 1 & 0 & 1 \end{array}$$

Wynik: -3 (1101)

5 (0101) i -2 (1110)

$$\begin{array}{rcccc} & 0 & 1 & 0 & 1 \\ + & 1 & 1 & 1 & 0 \\ \hline & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}$$

Wynik: 3 (0011)

Przykład – kod uzupełnień do dwóch

-5 (1011) i 2 (0010)

$$\begin{array}{rcccc} & 1 & 0 & 1 & 1 \\ + & 0 & 0 & 1 & 0 \\ \hline & 1 & 1 & 0 & 1 \end{array}$$

Wynik: -3 (1101)

5 (0101) i -2 (1110)

$$\begin{array}{rcccc} & 0 & 1 & 0 & 1 \\ + & 1 & 1 & 1 & 0 \\ \hline & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}$$

Wynik: 3 (0011)

-5 (1011) i -2 (1110)


$$\begin{array}{rcccc} & 1 & 0 & 1 & 1 \\ + & 1 & 1 & 1 & 0 \\ \hline & 1 & 1 & 0 & 0 \end{array}$$

Wynik: -7 (1001)


Podsumowanie – kody liczb ze znakiem

bin	ZM	U1	U2
0000	0	0	0
⋮	⋮	⋮	⋮
0111	7	7	7
1000	-0	-7	-8
1001	-1	-6	-7
1010	-2	-5	-6
1011	-3	-4	-5
1100	-4	-3	-4
1101	-5	-2	-3
1110	-6	-1	-2
1111	-7	-0	-1

 Kody uzupełnień do dwóch – operacje modulo



Układ dodajco-odejmujący

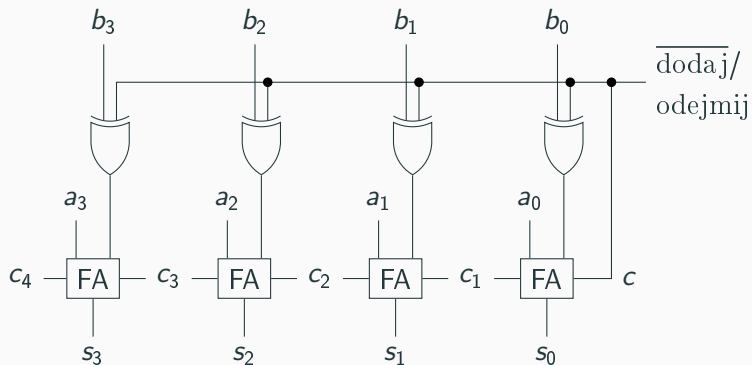

Wykrywanie przepętnienia

$$6 - 2 = 4$$

1	1	1	0	
<hr/>				
	0	1	1	0
+	1	1	1	0
<hr/>				
1	0	1	0	0

Wykrywanie przepętnienia

$$6 - 2 = 4$$

1	1	1	0	
<hr/>				
	0	1	1	0
+	1	1	1	0
<hr/>				
1	0	1	0	0

$$6 + 3 = 9 \approx -7$$

0	1	1	0	
<hr/>				
	0	1	1	0
+	0	0	1	1
<hr/>				
0	1	0	0	1

Wykrywanie przepełnienia

$$6 - 2 = 4$$

1	1	1	0	
<hr/>				
	0	1	1	0
+	1	1	1	0
<hr/>				
1	0	1	0	0

$$6 + 3 = 9 \approx -7$$

0	1	1	0	
<hr/>				
	0	1	1	0
+	0	0	1	1
<hr/>				
0	1	0	0	1

$$-6 - 5 = -11 \approx 5$$

1	0	1	0	
<hr/>				
	1	0	1	0
+	1	0	1	1
<hr/>				
1	0	1	0	1

Wykrywanie przepełnienia

$$6 - 2 = 4$$

$$\begin{array}{rcccc} 1 & 1 & 1 & 0 & \\ \hline & 0 & 1 & 1 & 0 \\ + & 1 & 1 & 1 & 0 \\ \hline 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{array}$$

$$6 + 3 = 9 \approx -7$$

$$\begin{array}{rcccc} 0 & 1 & 1 & 0 & \\ \hline & 0 & 1 & 1 & 0 \\ + & 0 & 0 & 1 & 1 \\ \hline 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}$$

$$-6 - 5 = -11 \approx 5$$

$$\begin{array}{rcccc} 1 & 0 & 1 & 0 & \\ \hline & 1 & 0 & 1 & 0 \\ + & 1 & 0 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array}$$

- Przepełnienie gdy dodajemy liczby z **tym samym znakiem**, a wynik ma **inny znak**

Wykrywanie przepełnienia

$$6 - 2 = 4$$

	1	1	1	0
	0	1	1	0
+	1	1	1	0
	1	0	1	0

$$6 + 3 = 9 \approx -7$$

	0	1	1	0
	0	1	1	0
+	0	0	1	1
	0	1	0	1

$$-6 - 5 = -11 \approx 5$$

	1	0	1	0
	1	0	1	0
+	1	0	1	1
	1	0	1	1


- Przepełnienie gdy dodajemy liczby z **tym samym znakiem**, a wynik ma **inny znak**
- Można to rozpoznać przy użyciu dwóch ostatnich bitów przeniesienia

Sumator szybki

Ścieżka krytyczna


Ścieżka najdłuższego opóźnienia w układzie kombinacyjnym.

 W sumatorze wielobitowym – ścieżka przeniesienia:



Długość ścieżki krytycznej – $2n$ bramek


Układ przewidywania przeniesienia

 

$$s_k = a_k \oplus b_k \oplus c_k$$


$$c_{k+1} = a_k b_k + a_k c_k + b_k c_k$$

Układ przewidywania przeniesienia

 

$$\begin{aligned} s_k &= a_k \oplus b_k \oplus c_k \\ c_{k+1} &= a_k b_k + a_k c_k + b_k c_k \\ &= a_k b_k + (a_k + b_k) c_k \end{aligned}$$

Układ przewidywania przeniesienia

 


$$s_k = a_k \oplus b_k \oplus c_k$$

$$\begin{aligned} c_{k+1} &= a_k b_k + a_k c_k + b_k c_k \\ &= a_k b_k + (a_k + b_k) c_k \\ &= g_k + p_k c_k \end{aligned}$$

Bit *generowania*: $g_k = a_k b_k$

Bit *propagacji*: $p_k = a_k + b_k$

Układ przewidywania przeniesienia

 

$$s_k = a_k \oplus b_k \oplus c_k$$

$$\begin{aligned} c_{k+1} &= a_k b_k + a_k c_k + b_k c_k \\ &= a_k b_k + (a_k + b_k) c_k \\ &= g_k + p_k c_k \end{aligned}$$

Bit *generowania*: $g_k = a_k b_k$


Bit *propagacji*: $p_k = a_k + b_k$

$$\begin{aligned} c_n &= g_{n-1} + p_{n-1} c_{n-1} \\ &= g_{n-1} + p_{n-1} (g_{n-2} + p_{n-2} c_{n-2}) \\ &= g_{n-1} + p_{n-1} g_{n-2} + p_{n-1} p_{n-2} c_{n-2} = \dots \\ &= g_{n-1} + p_{n-1} g_{n-2} + p_{n-1} p_{n-2} g_{n-3} + \dots + p_{n-1} p_{n-2} \dots p_0 c_0 \\ &= \sum_{i=0}^{n-1} g_i \prod_{j=i+1}^{n-1} p_j + c_0 \prod_{j=0}^{n-1} p_j = \sum_{i=-1}^{n-1} g_i \prod_{j=i+1}^{n-1} p_j \end{aligned}$$


$$c_n = \sum_{i=-1}^{n-1} g_i \prod_{j=i+1}^{n-1} p_j$$

- $n + 1$ bramek, ścieżka krytyczna – 2 bramki, max $n + 1$ -wejściowe
- W praktyce ograniczenie *fan-in*, dla bramek 2-wejściowych: $O(n^2)$ bramek, ścieżka krytyczna – $O(\log n)$ bramek
- Dla wysokich n skomplikowane, nieplanarne połączenia

Sumator z przewidywaniem przeniesienia

 

Łączenie sumatorów równoległych

 


Zamiast łączyć szeregowo – wprowadzić drugi poziom przewidywania przeniesienia:

$$c_n = \sum_{i=0}^{n-1} g_i \prod_{j=i+1}^{n-1} p_j + c_0 \prod_{j=0}^{n-1} p_j = G_0 + P_0 c_0$$

Dla bloków n -bitowych:

$$\begin{aligned} G_k &= \sum_{i=kn}^{(k+1)n-1} g_i \prod_{j=i+1}^{(k+1)n-1} p_j \\ P_k &= \prod_{j=kn}^{(k+1)n-1} p_j \\ c_{kn} &= \sum_{i=0}^{k-1} G_i \prod_{j=i+1}^{k-1} P_j + c_0 \prod_{j=0}^{k-1} P_j \end{aligned}$$

Sumator hierarchiczny

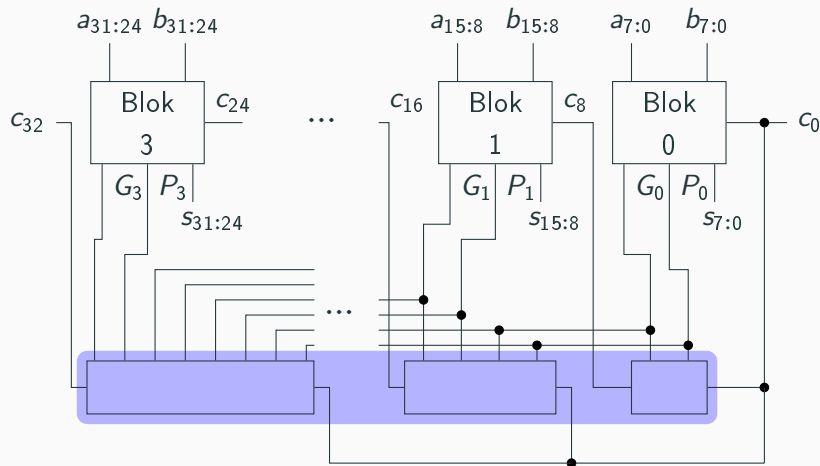

Układy mnożące

Przesunięcie bitowe

- Przesunięcie *logiczne*: wypełnia luki zerami

$$11001 \gg 2 =$$

$$11001 \ll 2 =$$

- Przesunięcie *arytmetyczne*: wypełnia lukę MSB bitem znaku

$$11001 \ggg 2 =$$

$$11001 \lll 2 =$$

- Przesunięcie *cykliczne* (obrót): wypełnia lukę uciętymi bitami

$$11001 \text{ ROR } 2 =$$

$$11001 \text{ ROL } 2 =$$

Przesunięcie bitowe

- Przesunięcie *logiczne*: wypełnia luki zerami

$$11001 \gg 2 = 00110$$

$$11001 \ll 2 = 00100$$

- Przesunięcie *arytmetyczne*: wypełnia lukę MSB bitem znaku

$$11001 \ggg 2 =$$

$$11001 \lll 2 =$$

- Przesunięcie *cykliczne* (obrót): wypełnia lukę uciętymi bitami

$$11001 \text{ ROR } 2 =$$

$$11001 \text{ ROL } 2 =$$

Przesunięcie bitowe

- Przesunięcie *logiczne*: wypełnia luki zerami

$$11001 \gg 2 = 00110$$

$$11001 \ll 2 = 00100$$

- Przesunięcie *arytmetyczne*: wypełnia lukę MSB bitem znaku

$$11001 \ggg 2 = 11110$$

$$11001 \lll 2 = 00100$$

- Przesunięcie *cykliczne* (obrót): wypełnia lukę uciętymi bitami

$$11001 \text{ ROR } 2 =$$

$$11001 \text{ ROL } 2 =$$

Przesunięcie bitowe

- Przesunięcie *logiczne*: wypełnia luki zerami

$$11\textcolor{red}{0}01 \gg 2 = \textcolor{violet}{0}0110$$

$$11\textcolor{red}{0}01 \ll 2 = \textcolor{violet}{0}0100$$

- Przesunięcie *arytmetyczne*: wypełnia lukę MSB bitem znaku

$$11\textcolor{red}{0}01 \ggg 2 = \textcolor{violet}{1}1110$$

$$11\textcolor{red}{0}01 \lll 2 = \textcolor{violet}{0}0100$$

- Przesunięcie *cykliczne* (obrót): wypełnia lukę uciętymi bitami

$$11\textcolor{red}{0}01 \text{ ROR } 2 = \textcolor{violet}{0}1110$$

$$11\textcolor{red}{0}01 \text{ ROL } 2 = \textcolor{violet}{0}0111$$

Binarne mnożenie pisemne

Przykład: $14 \times 5 = 70$

$$\begin{array}{r} 1110 \\ \times 101 \\ \hline \end{array}$$

Przykład: $14 \times 5 = 70$

$$\begin{array}{r} \\ \\ \\ \\ + \\ \hline \end{array}$$

Binarne mnożenie pisemne


Przykład: $14 \times 5 = 70$

[illegible]


Binarne mnożenie pisemne

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{cccc}
 & & a_3 & a_2 & a_1 & a_0 \\
 & & \times & & b_2 & b_1 & b_0 \\
 \hline
 & & a_3 b_0 & a_2 b_0 & a_1 b_0 & a_0 b_0 \\
 & a_3 b_1 & a_2 b_1 & a_1 b_1 & a_0 b_1 & & \\
 + & a_3 b_2 & a_2 b_2 & a_1 b_2 & a_0 b_2 & & \\
 \hline
 o_6 & o_5 & o_4 & o_3 & o_2 & o_1 & o_0
 \end{array}
 \end{array}$$

Układ mnożenia pisemnego

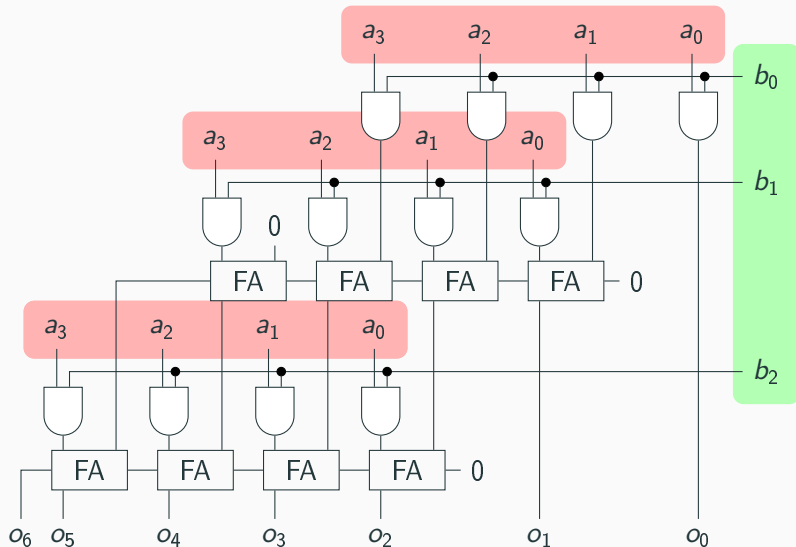


Szybsze mnożenie – drzewo Wallace'a

 


Układy porównujące

Test równości

 

Test nierówności

 

Systemy liczbowe

Liczby stałoprzecinkowe


Dzielimy liczbę na części przed i po „kropce”:

$$B = b_{n-1}b_{n-2} \dots b_1b_0.b_{-1}b_{-2} \dots b_{-k}$$

- Wartość: $\sum_{i=-k}^{n-1} b_i \times 2^i$
- Dodawanie i odejmowanie jak dla liczb całkowitych
- Mnożenie i dzielenie wymaga przesunięcia przecinka

Liczby zmiennoprzecinkowe


IEEE 754, pojedyncza precyzja (*float*):

 

- Wartość: $(-1)^S \times 1.M \times 2^{E-127}$
- Jeśli $E = 0$ i $M = 0$, 0 lub -0
- Jeśli $E = 255$ i $M = 0$, ∞ lub $-\infty$
- Jeśli $E = 255$ i $M \neq 0$, NaN (Not a Number)

Liczby BCD – Binary Coded Decimal

 - System dziesiętny kodowany binarnie
- Jedna cyfra dziesiętna reprezentowana przez 4 bity
- Wartości 10-15 nie kodują cyfr



cyfra	kod
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001

Arytmetyka w SystemVerilogu

Operatory arytmetyczne

Operatory binarne:

- Dodawanie: +
- Odejmowanie: -
- Mnożenie: *
- Dzielenie: /
- Modulo: %
- Potęgowanie: **

Operatory unarne:

- Plus: +
- Negacja: -

- Wynik ma tyle bitów, co **większy** z parametrów
- Wartość x na dowolnym z bitów wejścia ustala **wszystkie** bity wyjścia na x
- Operacje są domyślnie **bez znaku**
- Brak kontroli nad obwodem implementującym operację

- Reprezentacja: kod uzupełnień do dwóch
- W stałych: litera s, na przykład: 8'shfe, 4'sd6
- Przy deklaracji portu/drutu: słowo kluczowe **signed**
- Rzutowanie: funkcje \$signed i \$unsigned
- Aby operacja binarna była ze znakiem, **obydwa parametry** muszą być ze znakiem


```
module dzielenie(  
    output signed [7:0] o,  
    input signed [7:0] a,  
    input signed [7:0] b  
);  
    assign o = a / b;  
endmodule
```

- Wartości bez znaku są rozszerzane przez dopisanie zer (*zero extension*)
- Wartości ze znakiem są rozszerzane przez powtórzenie bitu znaku (*sign extension*)

```
module rozszerzanie(  
    output signed[15:0] o,  
    input signed[7:0] i  
);  
    assign o = i;  
endmodule
```

Operatory porównania

- Test nierówności: <, <=, >, >=
- Test równości: ==, !=
- Mniejszy argument jest **rozszerzany** do rozmiaru większego
- Test nierówności uwzględnia znak, gdy **obydwa** argumenty są ze znakiem
- Wynik jest jednobitowy

```
module porownanie(  
    output signed o,  
    input signed [7:0] a, b  
);  
    assign o = a < b;  
endmodule
```

- Przesunięcia logiczne: \ll , \gg
- Przesunięcia arytmetyczne: \lll , \ggg
- \lll jest równoważny \ll
- \ggg uzupełnia bitem znaku liczby ze znakiem, liczby bez znaku uzupełnia zerami

SystemVerilog – różności

Łączenie portów przez nazwy

```
module fulladder(  
    output o, co,  
    input a, b, c  
);  
    logic t, c1, c2;  
    halfadder ha1(.o(t), .c(c1), .a(a), .b(b));  
    halfadder ha2(.o(o), .c(c2), .a(t), .b(c));  
    assign co = c1 | c2;  
endmodule
```

W SystemVerilogu można napisać .o zamiast .o(o)

Funkcje – zwracanie wartości

```
module fulladder(  
    output o, co,  
    input a, b, c  
);  
    logic t, c1, c2;  
    function [1:0] ha(input a, b);  
        ha = ({a^b, a&b});  
    endfunction  
    assign {t, c1} = ha(a, b);  
    assign {o, c2} = ha(t, c);  
    assign co = c1 | c2;  
endmodule
```

Funkcje – parametry wyjściowe

```
module fulladder(  
    output o, co,  
    input a, b, c  
);  
    logic t, c1, c2;  
    function ha(input a, b, output c);  
        ha = a^b;  
        c = a&b;  
    endfunction  
    assign t = ha(a, b, c1);  
    assign o = ha(t, c, c2);  
    assign co = c1 | c2;  
endmodule
```