

# Logika cyfrowa

Wykład 11: więcej o automatach, diagramy ASM

---

Marek Materzok

13 maja 2024

# Minimalizacja automatów

---

## Definicja (stany równoważne)

Stany  $q_i, q_j \in Q$  są równoważne wtw automat uruchomiony od stanu  $q_i$  lub  $q_j$  dla takich samych wejść produkuje takie same wyjścia, to znaczy:

$$\forall w \in \Sigma^* \quad O(\mathcal{M})(q_i, w) = O(\mathcal{M})(q_j, w)$$

# Pojęcie rozróżnialności stanów

## Definicja (stany równoważne)

Stany  $q_i, q_j \in Q$  są równoważne wtw automat uruchomiony od stanu  $q_i$  lub  $q_j$  dla takich samych wejść produkuje takie same wyjścia, to znaczy:

$$\forall w \in \Sigma^* \quad O(\mathcal{M})(q_i, w) = O(\mathcal{M})(q_j, w)$$

Równoważność stanów jest trudna do ustalenia, ale łatwo stwierdzić, kiedy stany *nie* są równoważne.

## Definicja ( $a$ -następnik)

Stan  $\delta(q, a)$  nazywamy  $a$ -następnikiem stanu  $q$ .

### Definicja (podział zbioru stanów)

Rodzina zbiorów niepustych i rozdzielnych  $P$  taka, że  $\bigcup P = Q$ , spełniająca warunek, że dla dowolnych równoważnych stanów  $q_i, q_j \in Q$ , należą one do tego samego zbioru z  $P$ .

Będziemy pisać  $P = (q_1 q_2)(q_3 q_4 q_5)$

dla podziału  $P = \{\{q_1, q_2\}, \{q_3, q_4, q_5\}\}$ .

Zbiory stanów należące do  $P$  będziemy nazywać blokami.

Przez  $P(q)$  oznaczmy blok  $P$  zawierający  $q$ . Dla przykładu powyżej  $P(q_1) = \{q_1, q_2\}$ .


# Algorytm minimalizacji

Idea algorytmu: iteracja stałopunktowa. Zaczniemy od podziału  $P = \{Q\}$ . Będziemy rozбивać bloki  $P$  na mniejsze, do momentu, gdy nie będzie to już możliwe.

1. Rozdziel do osobnych bloków stany, które produkują różne wyjścia.
  - Moore: rozdziel, gdy  $\chi(q_1) \neq \chi(q_2)$ .
  - Mealy: rozdziel, gdy istnieje  $a \in \Sigma$  t. że  $\chi(q_1, a) \neq \chi(q_2, a)$ .
2. Rozdziel do osobnych bloków stany, których  $a$ -następnicy są w różnych blokach.  
Tzn. gdy  $P(\delta(q_1, a)) \neq P(\delta(q_2, a))$ .

# Przykład

$q$	$q_o$ $\bar{w}$	$q_o$ $w$	$o$
$a$	$b$	$c$	1
$b$	$d$	$f$	1
$c$	$f$	$e$	0
$d$	$b$	$g$	1
$e$	$f$	$c$	0
$f$	$e$	$d$	0
$g$	$f$	$g$	0

 


$$P_1 = (abcdefg)$$



# Przykład


$q$	$q_o$ $\bar{w}$	$q_o$ $w$	$o$
$a$	$b$	$c$	1
$b$	$d$	$f$	1
$c$	$f$	$e$	0
$d$	$b$	$g$	1
$e$	$f$	$c$	0
$f$	$e$	$d$	0
$g$	$f$	$g$	0

 

$$P_2 = (abd)(cefg)$$

# Przykład


$q$	$q_o$ $\bar{w}$	$q_o$ $w$	$o$
$a$	$b$	$c$	1
$b$	$d$	$f$	1
$c$	$f$	$e$	0
$d$	$b$	$g$	1
$e$	$f$	$c$	0
$f$	$e$	$d$	0
$g$	$f$	$g$	0

 

$$P_3 = (abd)(ceg)(f)$$

# Przykład


$q$	$q_o$ $\bar{w}$	$q_o$ $w$	$o$
$a$	$b$	$c$	1
$b$	$d$	$f$	1
$c$	$f$	$e$	0
$d$	$b$	$g$	1
$e$	$f$	$c$	0
$f$	$e$	$d$	0
$g$	$f$	$g$	0

 

$$P_4 = (ad)(b)(ceg)(f)$$

## Przykład – po minimalizacji

$q$	$q_o$ $\bar{w}$	$q_o$ $w$	$o$
$a$	$b$	$c$	1
$b$	$a$	$f$	1
$c$	$f$	$c$	0
$f$	$c$	$a$	0

 

## Przykład – automat wydający batoniki

Automat, który:

- Przyjmuje złotówki i dwuzłotówki
- Wydaje batoniki kosztujące 3 złote
- Zachowuje resztę do kolejnego zakupu

## Przykład – automat wydający batoniki

Automat, który:


- Przyjmuje złotówki i dwuzłotówki
- Wydaje batoniki kosztujące 3 złote
- Zachowuje resztę do kolejnego zakupu

Szczegóły:

- Dwa wejścia z (złoty) i w (dwa złote)
- Wrzut monety aktywuje z lub w na jeden cykl, nigdy oba naraz
- Gdy wydawany batonik, z i w niskie

## Przykład – automat wydający batoniki


$q$	$q_o$ $\bar{w}\bar{z}$	$q_o$ $\bar{w}z$	$q_o$ $w\bar{z}$	$o$
$a$	$a$	$c$	$b$	0
$b$	$b$	$d$	$e$	0
$c$	$c$	$f$	$g$	0
$d$	$a$	-	-	1
$e$	$c$	-	-	1
$f$	$f$	$h$	$i$	0
$g$	$a$	-	-	1
$h$	$a$	-	-	1
$i$	$c$	-	-	1

 

$$P_1 = (abcdefghi)$$

## Przykład – automat wydający batoniki

$q$	$q_o$ $\bar{w}\bar{z}$	$q_o$ $\bar{w}z$	$q_o$ $w\bar{z}$	$o$
$a$	$a$	$c$	$b$	0
$b$	$b$	$d$	$e$	0
$c$	$c$	$f$	$g$	0
$d$	$a$	-	-	1
$e$	$c$	-	-	1
$f$	$f$	$h$	$i$	0
$g$	$a$	-	-	1
$h$	$a$	-	-	1
$i$	$c$	-	-	1

 


$$P_1 = (abcdefghi)$$



## Przykład – automat wydający batoniki


$q$	$q_o$ $\bar{w}\bar{z}$	$q_o$ $\bar{w}z$	$q_o$ $w\bar{z}$	$o$
$a$	$a$	$c$	$b$	0
$b$	$b$	$d$	$e$	0
$c$	$c$	$f$	$g$	0
$d$	$a$	-	-	1
$e$	$c$	-	-	1
$f$	$f$	$h$	$i$	0
$g$	$a$	-	-	1
$h$	$a$	-	-	1
$i$	$c$	-	-	1

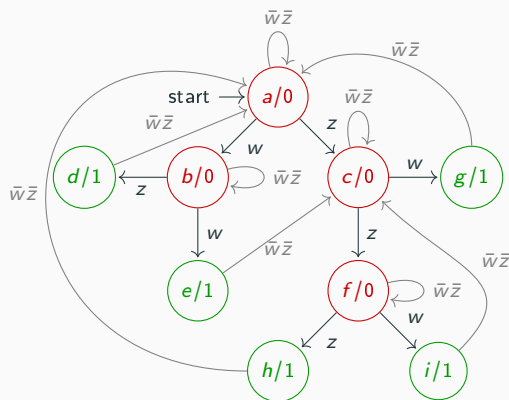

$$P_2 = (abcf)(deghi)$$

# Przykład – automat wydający batoniki


$q$	$q_o$ $\bar{w}\bar{z}$	$q_o$ $\bar{w}z$	$q_o$ $w\bar{z}$	$o$
$a$	$a$	$c$	$b$	0
$b$	$b$	$d$	$e$	0
$c$	$c$	$f$	$g$	0
$d$	$a$	-	-	1
$e$	$c$	-	-	1
$f$	$f$	$h$	$i$	0
$g$	$a$	-	-	1
$h$	$a$	-	-	1
$i$	$c$	-	-	1

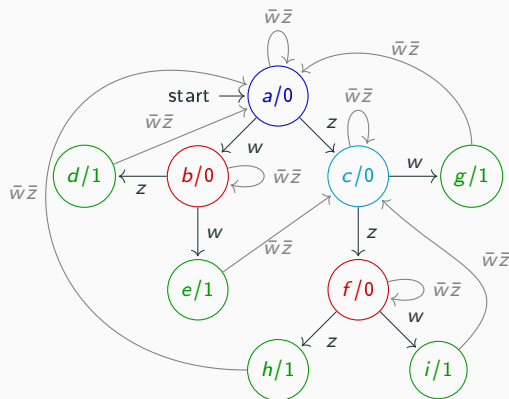

$$P_3 = (a)(c)(bf)(deg hi)$$

# Przykład – automat wydający batoniki


$q$	$q_o$ $\bar{w}\bar{z}$	$q_o$ $\bar{w}z$	$q_o$ $w\bar{z}$	$o$
$a$	$a$	$c$	$b$	0
$b$	$b$	$d$	$e$	0
$c$	$c$	$f$	$g$	0
$d$	$a$	-	-	1
$e$	$c$	-	-	1
$f$	$f$	$h$	$i$	0
$g$	$a$	-	-	1
$h$	$a$	-	-	1
$i$	$c$	-	-	1

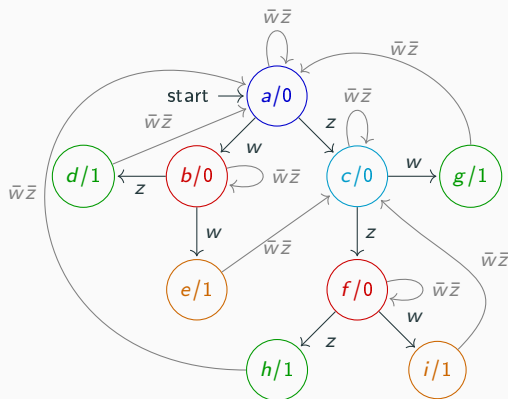

$$P_4 = (a)(c)(bf)(dgh)(ei)$$

## Przykład – automat wydający batoniki, po minimalizacji

$q$	$q_o$ $\bar{w}\bar{z}$	$q_o$ $\bar{w}z$	$q_o$ $w\bar{z}$	$o$
$a$	$a$	$c$	$b$	0
$b$	$b$	$d$	$e$	0
$c$	$c$	$b$	$d$	0
$d$	$a$	-	-	1
$e$	$c$	-	-	1

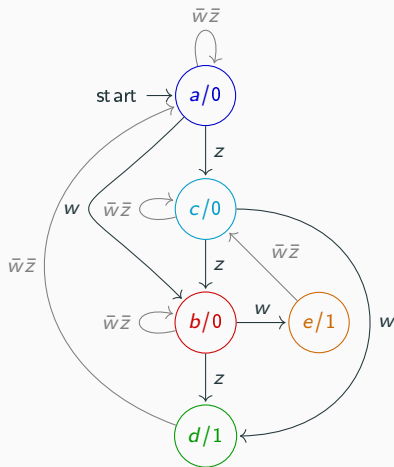

## Przerzutniki JK i T w automatach skończonych

---

## Przerzutniki JK i T – tabele stanów

Przerzutnik JK

$q$	$j$	$k$	$q_o$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

Przerzutnik T

$q$	$t$	$q_o$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Przerzutnik D

$q$	$d$	$q_o$
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Odwzorowują stan bieżący i wejścia na kolejny stan.

## Przerzutniki JK i T – tabele wzbudzeń

Przerzutnik JK

$q$	$q_0$	$j$	$k$
0	0	0	x
0	1	1	x
1	0	x	1
1	1	x	0

Przerzutnik T

$q$	$q_0$	$t$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Przerzutnik D

$q$	$q_0$	$d$
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Odwzorowują bieżący i kolejny stan na wartości wejść potrzebne do uzyskania takiej zmiany stanu.

## Tabele wzbudzeń dla automatów skończonych

- Tabelę wzbudzeń można zapisać jako funkcję częściową  $e_j, e_k, e_t, e_d : Q \times Q \rightarrow \mathbb{B}$ .
- Potrzebną wartość wejścia przerzutnika  $x$  dla funkcji przejścia  $\delta$  wyraża funkcja:

$$f(q, a) = e_x(q, \delta(q, a))$$

- Zwróć uwagę, że  $e_d(q, \delta(q, a)) = \delta(q, a)$ .



## Przykład dla przerzutnika typu D

$q_1$	$q_0$	$w$	$q_{01}$	$q_{00}$	$d_1$	$d_0$
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	1
0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	x	x	x	x
1	0	1	x	x	x	x
1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1

$$d_0 = w$$

$$d_1 = wq_0$$

## Przykład dla przerzutnika typu T

$q_1$	$q_0$	$w$	$q_{o1}$	$q_{o0}$	$t_1$	$t_0$
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	1
0	1	0	0	0	0	1
0	1	1	1	1	1	0
1	0	0	x	x	x	x
1	0	1	x	x	x	x
1	1	0	0	0	1	1
1	1	1	1	1	0	0

$$t_0 = w \oplus q_0$$

$$t_1 = q_0(w \oplus q_1)$$

## Przykład dla przerzutnika typu JK

$q_1$	$q_0$	$w$	$q_{o1}$	$q_{o0}$	$j_1$	$j_0$	$k_1$	$k_0$
0	0	0	0	0	0	0	x	x
0	0	1	0	1	0	1	x	x
0	1	0	0	0	0	x	x	1
0	1	1	1	1	1	x	x	0
1	0	0	x	x	x	x	x	x
1	0	1	x	x	x	x	x	x
1	1	0	0	0	x	x	1	1
1	1	1	1	1	x	x	0	0

$$j_0 = w$$

$$j_1 = wq_0$$

$$k_0 = \bar{w}$$

$$k_1 = \bar{w}$$

# Ścieżka danych i sterowania

---

Sygnały można podzielić na *dane* i *informacje sterujące*:

Sygnały można podzielić na *dane* i *informacje sterujące*:

- **Dane** to porcje informacji przetwarzane arytmetyką, funkcjami logicznymi, operacjami bitowymi itp.  
Implementowane sumatorami, dekoderni, multiplekserami, licznikami, rejestrarni itp.

Sygnały można podzielić na *dane* i *informacje sterujące*:

- **Dane** to porcje informacji przetwarzane arytmetyką, funkcjami logicznymi, operacjami bitowymi itp.  
Implementowane sumatorami, dekoderni, multiplekserami, licznikami, rejestrarni itp.
- **Informacje sterujące** zarządzają elementarni przetwarzającymi dane.

Sygnały można podzielić na *dane* i *informacje sterujące*:

- **Dane** to porcje informacji przetwarzane arytmetyką, funkcjami logicznymi, operacjami bitowymi itp.  
Implementowane sumatorami, dekoderni, multiplekserami, licznikami, rejestrarni itp.
- **Informacje sterujące** zarządzają elementarni przetwarzającymi dane.


Projektowanie układu cyfrowego można podzielić na projektowanie części przetwarzającej dane i części kontrolującej przetwarzanie.



- *Ścieżka danych* manipuluje zawartością rejestrów.  
Przetwarza *dane wejściowe* w *dane wyjściowe*.

- *Ścieżka danych* manipuluje zawartością rejestrów.  
Przetwarza *dane wejściowe* w *dane wyjściowe*.
- *Ścieżka sterowania* wydaje polecenia ścieżce danych.  
Podejmuje decyzje na podstawie *sygnałów wejściowych* (pochodzących z zewnątrz) i *sygnałów statusu* (generowanych przez ścieżkę danych).  
Może być stanowa (automat skończony) lub bezstanowa (układ kombinacyjny).

# Ścieżka danych i sterowania

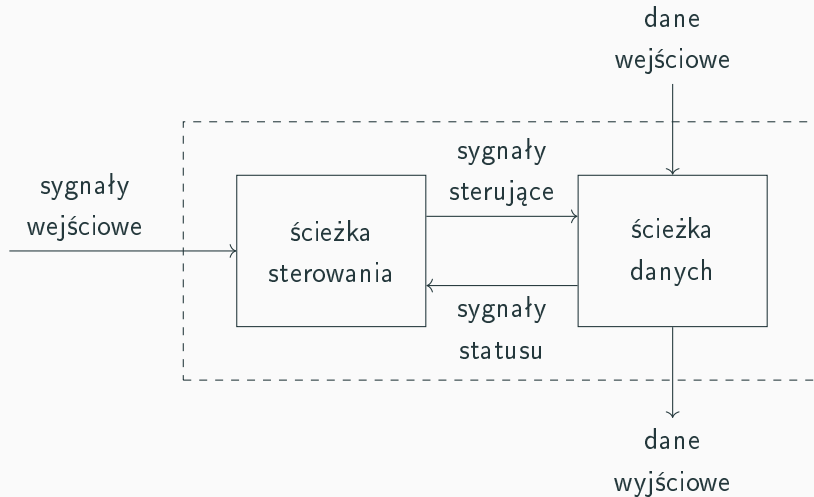

## Przykład – liczenie na przemian w górę i w dół

Kolejność liczenia: 0 1 2 3 2 1 0 1 2 ...


Ścieżka danych:

- licznik liczący w górę/dół z ładowaniem równoległym
- wykrywanie samych zer (min) i samych jedynek (max)

Ścieżka sterowania:

- automat sterujący kierunkiem licznika i ładowaniem

## Przykład – ogólny schemat

 

## Przykład – automat

### Automat Mealy'ego

- $l$  – ładowanie
- $b$  – licznik w minimum
- $t$  – licznik w maksimum
- $d$  – kierunek liczenia  
(1 – dół, 0 – góra)

$l$	$b$	$t$	$d$	$d_o$	$l_o$
0	0	0	$d$	$d$	0
0	1	0	x	0	0
0	0	1	x	1	0
0	1	1	x	x	x
1	x	x	x	0	1

## Przykład – automat

### Automat Mealy'ego


- $l$  – ładowanie
- $b$  – licznik w minimum
- $t$  – licznik w maksimum
- $d$  – kierunek liczenia  
(1 – dół, 0 – góra)

$l$	$b$	$t$	$d$	$d_o$	$l_o$
0	0	0	$d$	$d$	0
0	1	0	x	0	0
0	0	1	x	1	0
0	1	1	x	x	x
1	x	x	x	0	1

$$d_o = \overline{l}b(t + d)$$

$$l_o = l$$

## Przykład – schemat

 

ścieżka sterowania / ścieżka danych



```
module ctlpath(  
    input clk, rst, t, b, l,  
    output d_o, l_o  
);  
    logic d;  
    always_ff @(posedge clk or posedge rst)  
        if (rst) d <= 1'b0;  
        else d <= d_o;  
    assign d_o = (d || t) && !b && !l;  
    assign l_o = l;  
endmodule
```

```
module datapath(  
    input clk, rst, d, l,  
    input [1:0] i,  
    output t, b,  
    output logic [1:0] o  
);  
    always_ff @(posedge clk or posedge rst)  
        if (rst) o <= 2'd0;  
        else if (l) o <= i;  
        else o <= d ? o - 1 : o + 1;  
    assign t = o == 2'd3;  
    assign b = o == 2'd0;  
endmodule
```

```
module counter(  
    input clk, rst, l,  
    input [1:0] i,  
    output [1:0] o  
);  
    logic d_o, l_o, t, b;  
    ctlpath ctlpath(clk, rst, t, b, l, d_o, l_o);  
    datapath datapath(clk, rst, d_o, l_o, i, t, b, o);  
endmodule
```


# Diagramy algorytmiczne (ASM)

---


- Ang. *Algorithmic State Machine* (ASM)
- Odmiana schematów blokowych dostosowana do opisywania automatów skończonych
- Jawna informacja o czasie oraz sposobie generowania wyjść
- Trzy rodzaje bloków:
  - *blok stanu* – opisuje stany automatu i odpowiadające im wyjścia (typu Moore'a)
  - *blok decyzji* – opisuje wpływ wejść na działanie automatu
  - *blok warunkowy* – opisuje wyjścia zależne od decyzji (typu Mealy'ego)

# Bloki w diagramach algorytmicznych


Blok stanu

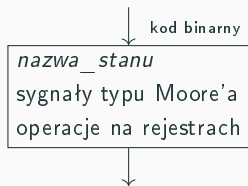

Blok decyzji

 


Blok warunkowy

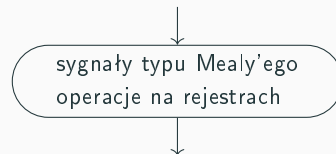

# Czas w diagramach algorytmicznych



- Bieżący stan – jeden z bloków stanu
  - Pod blok stanu podlega poddiagram wszystkich następnych bloków aż do napotkania kolejnego bloku stanu
- Wartości wyjść:
  - podane w bloku stanu
  - podane w blokach warunkowych na ścieżce przez bloki decyzji odpowiadającej wartościom wejść
- Następny stan – blok stanu na końcu ścieżki przez bloki decyzji odpowiadającej wartościom wejść
 
# Diagram algorytmiczny – wykrywanie dwóch jedynek






  
## Wykrywanie dwóch jedynek, wersja Mealy


 
## Powrót do przykładu – sterownik skrzyżowania


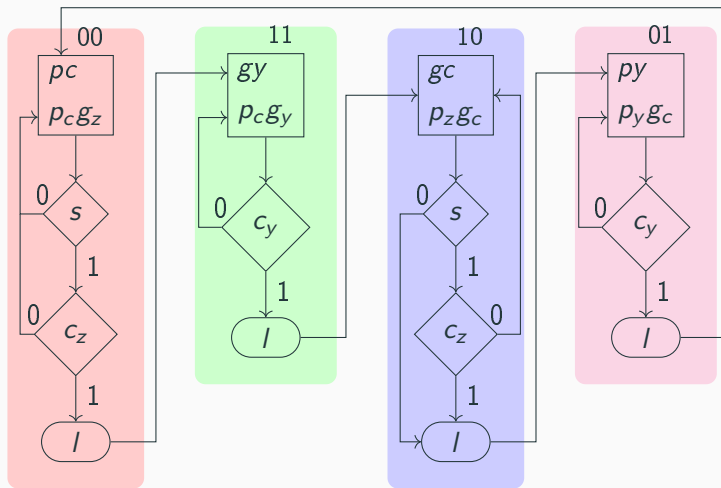
## Diagram algorytmiczny – sterownik skrzyżowania



# Operacje na rejestrach w diagramach algorytmicznych

W blokach stanu i blokach warunkowych mogą pojawiać się operacje na rejestrach, zapisywane:


$$\text{rejestr} \leftarrow \text{wyrażenie}$$

Operacje na rejestrach odpowiadają przypisaniom nieblokującym SystemVeriloga i konwencji RTL:


- wartości rejestrów nie zmieniają się w ramach stanu
- wszystkie operacje wykonują się współbieżnie przy zmianie stanu.

**Operacje w bloku stanu i w blokach warunkowych na ścieżce do kolejnego bloku stanu wykonują się współbieżnie!**


## Diagram algorytmiczny – licznik

 

 
## Diagram algorytmiczny – licznik z aktywacją


 
## Diagram algorytmiczny – licznik z aktywacją i zerowaniem


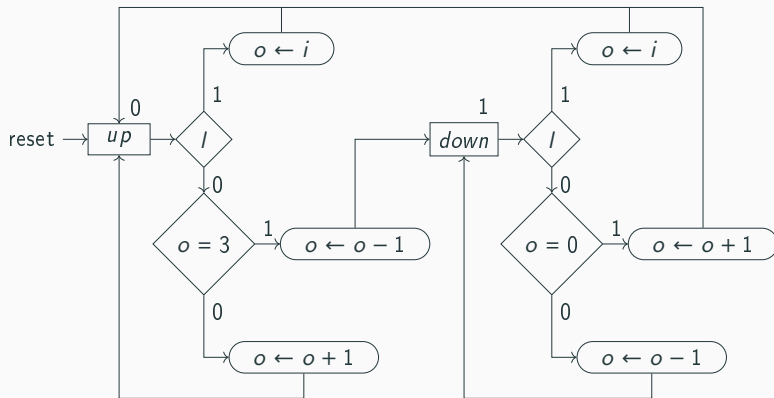
## Diagram algorytmiczny – licznik zmieniający kierunek





## Przykład – SystemVerilog

```
module example(  
    input clk, rst, l,  
    input [1:0] i,  
    output logic [1:0] o  
);  
    const logic UP = 1'b0;  
    const logic DN = 1'b1;  
    logic s; // stan  
    always_ff @(posedge clk  
                or posedge rst)  
        if (rst) begin  
            s <= UP;  
            o <= 2'b0;  
        end else case (s)
```

```
            UP: if (l) o <= i;  
                else if (o == 2'd3) begin  
                    o <= o - 1;  
                    s <= DN;  
                end else o <= o + 1;  
            DN: if (l) begin  
                s <= UP;  
                o <= i;  
            end else if (o == 2'd0) begin  
                s <= UP;  
                o <= o + 1;  
            end else o <= o - 1;  
        endcase  
    endmodule
```

## Przykład, refactor – SystemVerilog


```
module example(  
    input clk, rst, l,  
    input [1:0] i,  
    output logic [1:0] o  
);  
    const logic UP = 1'b0;  
    const logic DN = 1'b1;  
    logic s; // stan  
    always_ff @(posedge clk  
                or posedge rst)  
        if (rst) begin  
            s <= UP;  
            o <= 2'b0;  
        end else if (l) begin
```

```
            s <= UP;  
            o <= i;  
        end else case (s)  
            UP: if (o == 2'd3) begin  
                s <= DN;  
                o <= o - 1;  
            end else o <= o + 1;  
            DN: if (o == 2'd0) begin  
                s <= UP;  
                o <= o + 1;  
            end else o <= o - 1;  
        endcase  
    endmodule
```


# Diagramy algorytmiczne a ścieżka danych i sterowania

- Diagram algorytmiczny z operacjami na rejestrach łączy przetwarzanie danych z przepływem sterowania
- Aby je rozdzielić, należy:
  - Opracować ścieżkę danych potrafiącą wykonać każdą z operacji w diagramie ASM
  - Zastąpić operacje na rejestrach w diagramie ASM przez ustawienie odpowiednich sygnałów sterujących
  - Zastąpić sprawdzanie stanu rejestrów w diagramie ASM przez badanie wartości odpowiednich sygnałów statusu
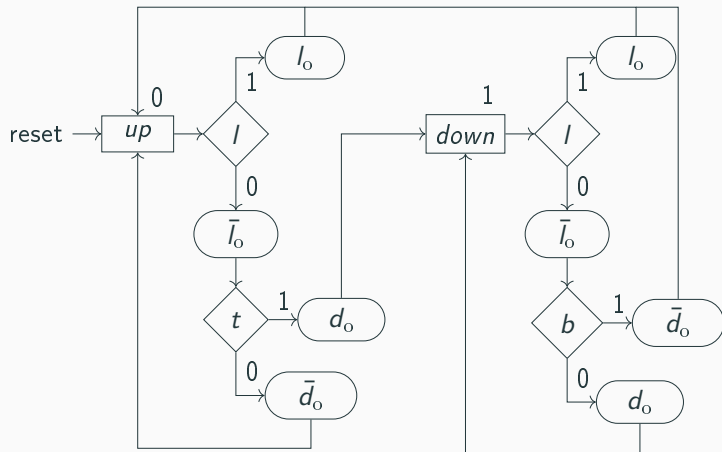
## Diagram algorytmiczny dla ścieżki sterowania


 
## Ścieżka danych dla licznika – przypomnienie



## Przykład, ścieżka sterowania – SystemVerilog

```
module example_ctlpath(  
    input clk, rst, l, t, b,  
    output l_o, d_o  
);  
    const logic UP = 1'b0,  
              DN = 1'b1;  
    logic s;  
    always_ff @(posedge clk  
               or posedge rst)  
        if (rst) s <= UP;  
        else if (l) s <= UP;  
        else case (s)  
            UP: if (t) s <= DN;  
            DN: if (b) s <= UP;  
        endcase
```

```
    always_comb begin  
        d_o = 1'bx;  
        if (l) l_o = 1'b1;  
        else begin  
            l_o = 1'b0;  
            case (s)  
                UP: if (t) d_o = 1'b1;  
                   else d_o = 1'b0;  
                DN: if (b) d_o = 1'b0;  
                   else d_o = 1'b1;  
            endcase  
        end  
    end  
endmodule
```

## Przykład, ścieżka sterowania, refactor – SystemVerilog

```
module example_ctlpath(  
    input clk, rst, l, t, b,  
    output l_o, d_o  
);  
    const logic UP = 1'b0,  
                DN = 1'b1;  
    logic s;  
    always_ff @(posedge clk  
                or posedge rst)  
        if (rst) s <= UP;  
        else if (l) s <= UP;  
        else case (s)  
            UP: if (t) s <= DN;  
            DN: if (b) s <= UP;  
        endcase
```

```
    assign l_o = l;  
    always_comb begin  
        d_o = 1'bx;  
        if (!l) case (s)  
            UP: d_o = t;  
            DN: d_o = !b;  
        endcase  
    end  
endmodule
```

# Pamięci w diagramach algorytmicznych

W diagramach algorytmicznych mogą pojawiać się operacje odczytu oraz zapisu pamięci, zapisywane:

$$\dots tablica[adres] \dots$$
$$tablica[adres] \leftarrow wyrażenie$$

Aby „przetłumaczyć” diagram z dostęпами do pamięci na moduł w SystemVerilogu, należy pamiętać o zasadach z wykładu o pamięciach, a w szczególności:

- Dbać o liczbę portów,
- Najlepiej wydzielić pamięć do osobnego modułu.