

# Logika cyfrowa

## Wykład 6: układy ze stanem, przerzutniki

---

Marek Materzok

8 kwietnia 2024

# Stan w układach cyfrowych

---

# Stan w urządzeniach elektronicznych



## Przykład – pralka:

- Pamięta, że została włączona
- Zmienia tryb na podstawie czasu i wskazań sensorów;  
np. napełnianie bębna, grzanie wody, płukanie, pranie, wirowanie


## Przykład – alarm

- Aktywacja sensora s włącza alarm
- Ręczne wyłączenie alarmu (reset) r  
np. klawiaturką kodową



# Układ bramkowy ze stanem

Minimalny przykład:

 


Dwa stany stabilne:

- $x = 0, y = 1$
- $x = 1, y = 0$

# Układ bramkowy ze stanem

Minimalny przykład:

 


Dwa stany stabilne:

- $x = 0, y = 1$
- $x = 1, y = 0$

**Uwaga:** w praktyce możliwe stany nieustalone, a nawet oscylacja! (w pewnych sytuacjach)

## Przełączalny układ bramkowy ze stanem

Zastępujemy bramki NOT bramkami NOR:

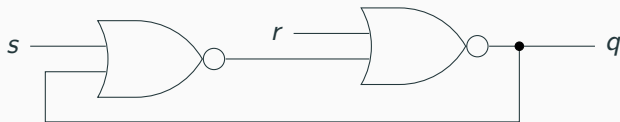

Za pomocą wejść  $s$ ,  $r$  można wpłynąć na stan układu.

# Przerzutnik SR

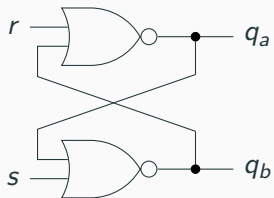


Tabela charakterystyczna:

$s$	$r$	$q_a$	$q_b$
0	0	$q_a$	$q_b$
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0



# Przerzutnik SR


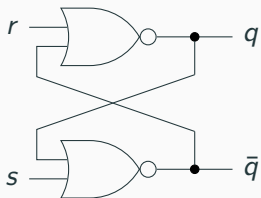


Tabela charakterystyczna:

$s$	$r$	$q$	$\bar{q}$
0	0	$q$	$\bar{q}$
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0

 

# Przerzutnik SR


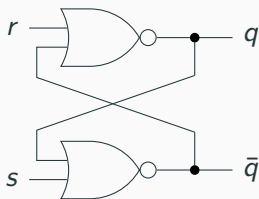


Tabela charakterystyczna:


$s$	$r$	$q$	$\bar{q}$
0	0	$q$	$\bar{q}$
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0

```
module sr_latch(output q, nq, input r, s);  
    nor gq(q, r, nq);  
    nor gnq(nq, s, q);  
endmodule
```


# Synchroniczny przerzutnik SR

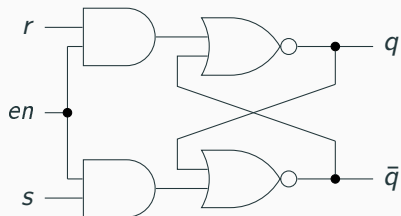

$en$	$s$	$r$	$q$	$\bar{q}$
0	x	x	$q$	$\bar{q}$
1	0	0	$q$	$\bar{q}$
1	0	1	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	x	x

 


## Synchroniczny przerzutnik SR

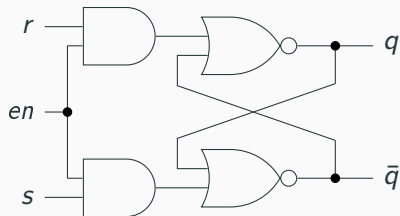

$en$	$s$	$r$	$q$	$\bar{q}$
0	x	x	$q$	$\bar{q}$
1	0	0	$q$	$\bar{q}$
1	0	1	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	x	x

```
module gated_sr_latch(output q, nq, input en, r, s);
    logic r1, s1;
    nor gq(q, r1, nq), gnq(nq, s1, q);
    and ar(r1, r, en), as(s1, s, en);
endmodule
```

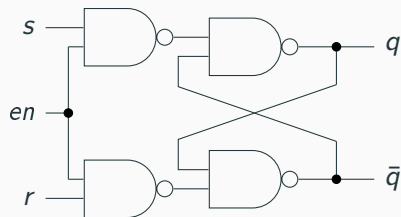
## Synchroniczny przerzutnik SR (wersja NAND)



$en$	$s$	$r$	$q$	$\bar{q}$
0	x	x	$q$	$\bar{q}$
1	0	0	$q$	$\bar{q}$
1	0	1	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	x	x


```
module gated_sr_latch(output q, nq, input en, r, s);  
    logic nr, ns;  
    nand gq(q, nr, nq), gnq(nq, ns, q),  
        gr(nr, s, en), gs(ns, r, en);  
endmodule
```
 
## Przerzutnik D (wyzwalany poziomem, zatrzask)




$en$	$d$	$q$
0	x	$q$
1	0	0
1	1	1

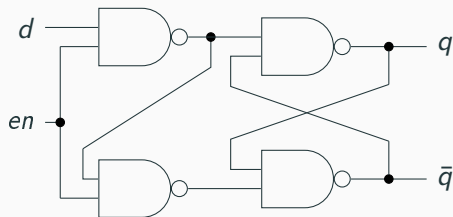
## Przerzutnik D (wyzwalany poziomem, zatrzask)



$en$	$d$	$q$
0	x	$q$
1	0	0
1	1	1

 
 
## Przerzutnik D (wyzwalany poziomem, zatrzask)




$en$	$d$	$q$
0	x	$q$
1	0	0
1	1	1


```
module d_latch(output q, nq, input en, d);  
    logic nr, ns;  
    nand gq(q, nr, nq), gnq(nq, ns, q),  
        gr(nr, d, en), gs(ns, nr, en);  
endmodule
```



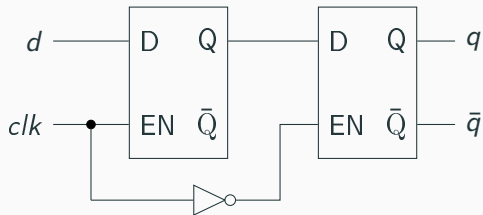
## Przerzutnik D typu master-slave (wyzwalany zboczem)



$clk$	$d$	$q$
-	x	$q$
↓	0	0
↓	1	1

 

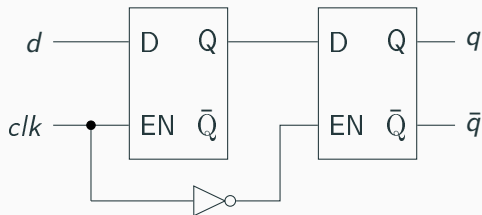
## Przerzutnik D typu master-slave (wyzwalany zboczem)



$clk$	$d$	$q$
-	x	$q$
↓	0	0
↓	1	1

```
module dff_ms(output q, nq, input clk, d);  
    logic q1;  
    d_latch dl1(q1, , clk, d), dl2(q, nq, !clk, q1);  
endmodule
```

 
## Przerzutnik D typu master-slave (wyzwalany zboczem)



$clk$	$d$	$q$
-	x	$q$
$\uparrow$	0	0
$\uparrow$	1	1

```
module dff_ms(output q, nq, input clk, d);  
    logic q1;  
    d_latch dl1(q1, , !clk, d), dl2(q, nq, clk, q1);  
endmodule
```
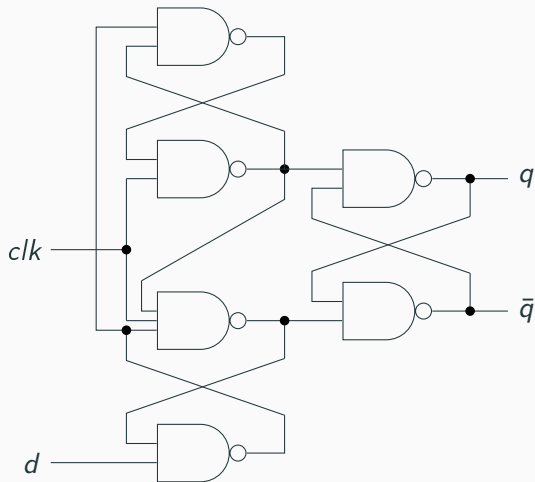
## Przerzutnik typu D (wyzwalany zboczem narastającym)




$clk$	$d$	$q$
-	x	$q$
$\uparrow$	0	0
$\uparrow$	1	1


## Przerzutnik typu D – implementacja bramkowa

```
module dff(output q, nq, input clk, d);  
    logic r, s, nr, ns;  
    nand gq(q, nr, nq), gnq(nq, ns, q),  
        gr(nr, clk, r), gs(ns, nr, clk, s),  
        gr1(r, nr, s), gs1(s, ns, d);  
endmodule
```

## Przerzutniki typu D – porównanie

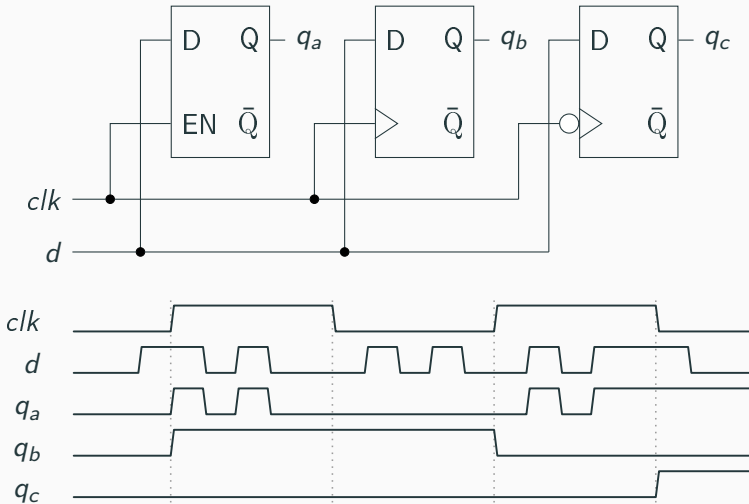
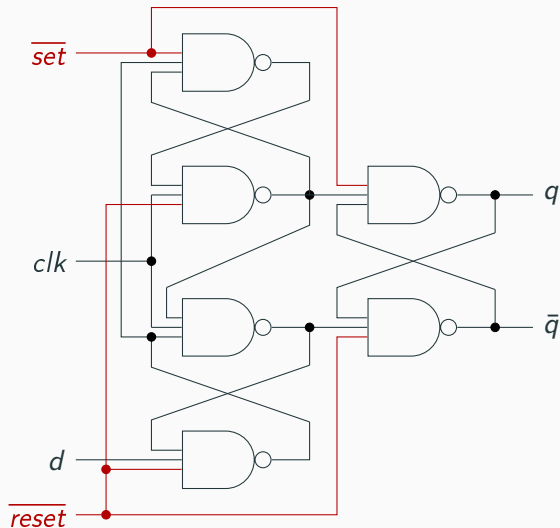
## Przerzutnik D z resetem asynchronicznym



$\bar{r}$	$\bar{s}$	$c$	$d$	$q$
0	1	x	x	0
1	0	x	x	1
0	0	x	x	x
1	1	-	x	$q$
1	1	$\uparrow$	0	0
1	1	$\uparrow$	1	1


- *Latch* – przerzutnik asynchroniczny lub wyzwalany poziomem
- *Gated latch* – przerzutnik wyzwalany poziomem  
*Gated D latch* – zatrzask
- *Flip-flop* – przerzutnik wyzwalany zboczem
- *DFF* – skrót od *D flip-flop*
- *Rising edge* – zbocze narastające
- *Falling edge* – zbocze opadające



## Właściwości czasowe

---

 
## Czas ustalania, podtrzymania, propagacji



- $t_{su}$  – czas ustalania (setup time)
- $t_h$  – czas podtrzymania (hold time)
- $t_p$  – czas propagacji (propagation time)
- $t_{plh}$  – czas propagacji ze stanu niskiego do wysokiego

W trakcie czasu ustalania i podtrzymania sygnał **musi** być stabilny!

## Czas powrotu i odwołania

 

- $t_{rec}$  – czas powrotu (recovery time)
- $t_{rem}$  – czas odwołania (removal time)


# Przykład – 74HC175 (Quad DFF w/reset)

**Table 7. Dynamic characteristics ...continued**

*GND (ground = 0 V);  $C_L = 50$  pF unless otherwise specified; for test circuit, see [Figure 10](#)*

Symbol	Parameter	Conditions	25 °C			–40 °C to +85 °C		–40 °C to +125 °C		Unit
			Min	Typ	Max	Min	Max	Min	Max	
$t_{rec}$	recovery time	MR to CP; see <a href="#">Figure 9</a>								
		$V_{CC} = 2.0$ V	5	–33	-	5	-	5	-	ns
		$V_{CC} = 4.5$ V	5	–12	-	5	-	5	-	ns
		$V_{CC} = 6.0$ V	5	–10	-	5	-	5	-	ns
$t_{su}$	set-up time	Dn to CP; see <a href="#">Figure 7</a>								
		$V_{CC} = 2.0$ V	80	3	-	100	-	120	-	ns
		$V_{CC} = 4.5$ V	16	1	-	20	-	24	-	ns
		$V_{CC} = 6.0$ V	14	1	-	17	-	20	-	ns
$t_h$	hold time	Dn to CP; see <a href="#">Figure 7</a>								
		$V_{CC} = 2.0$ V	25	2	-	30	-	40	-	ns
		$V_{CC} = 4.5$ V	5	0	-	6	-	8	-	ns
		$V_{CC} = 6.0$ V	4	0	-	5	-	7	-	ns

# Metastabilność

 

Przyczyny:

- niestabilny sygnał podczas czasu ustalania lub podtrzymania (przerzutniki D)
- nieprawidłowe wejście (przerzutniki SR)


Środki zaradcze:

- spowolnienie zegara, skrócenie ścieżki krytycznej
- dodanie synchronizatora (ciągu DFF)


## Inne przerzutniki

---


# Przerzutnik T

 


$clk$	$t$	$q$
-	x	$q$
$\uparrow$	0	$q$
$\uparrow$	1	$\bar{q}$

 

# Przerzutnik JK

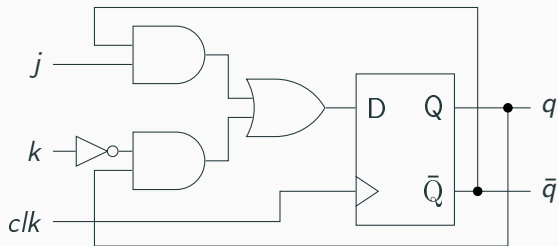


$clk$	$j$	$k$	$q$
-	x	x	$q$
$\uparrow$	0	0	$q$
$\uparrow$	0	1	0
$\uparrow$	1	0	1
$\uparrow$	1	1	$\bar{q}$


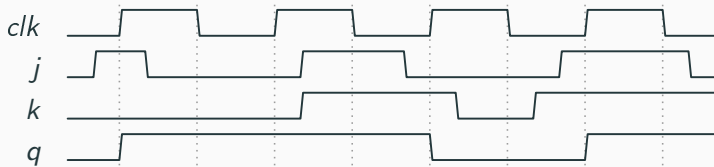






# Rejestr

---

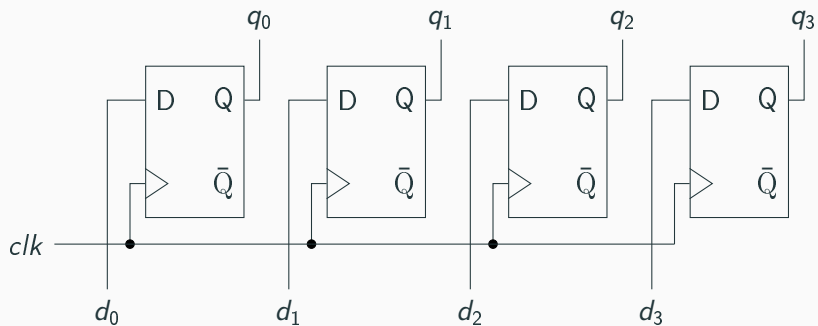


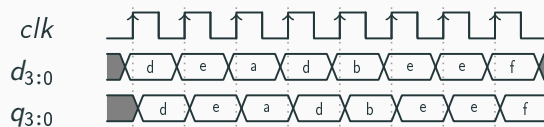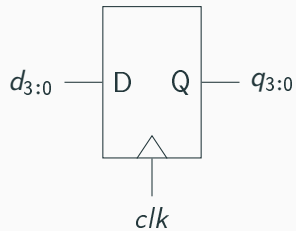

# Rejestr przesuwny

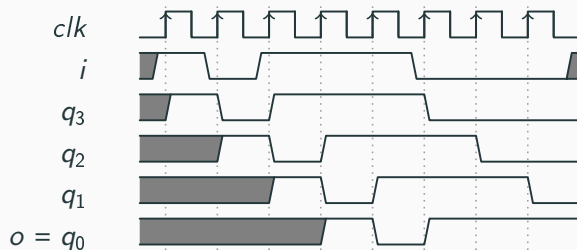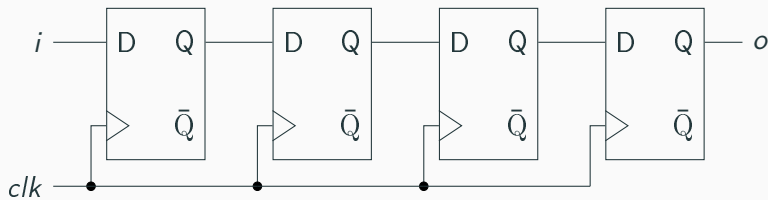
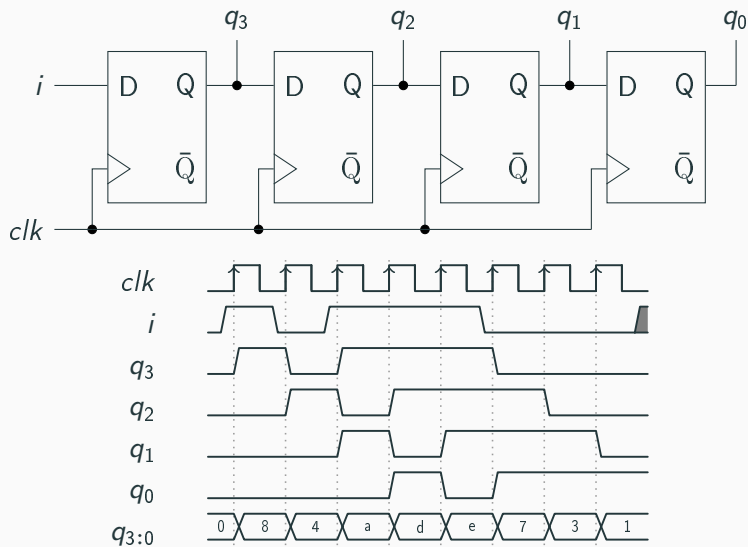
# Rejestr przesuwny z równoległym odczytem



## Rejestr przesuwny z równoległym odczytem i zapisem

